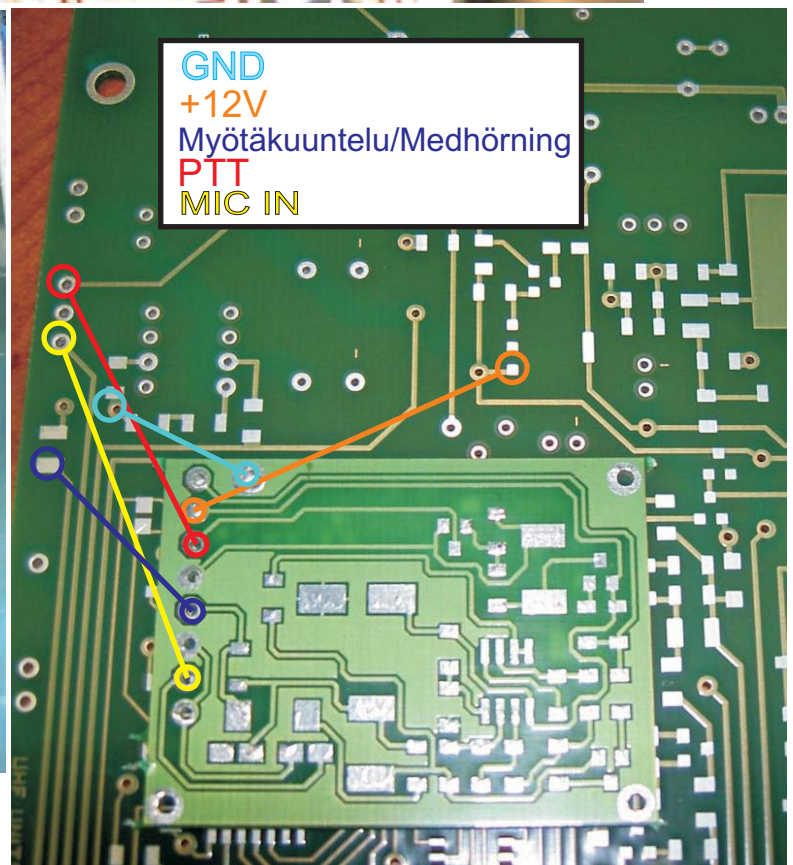
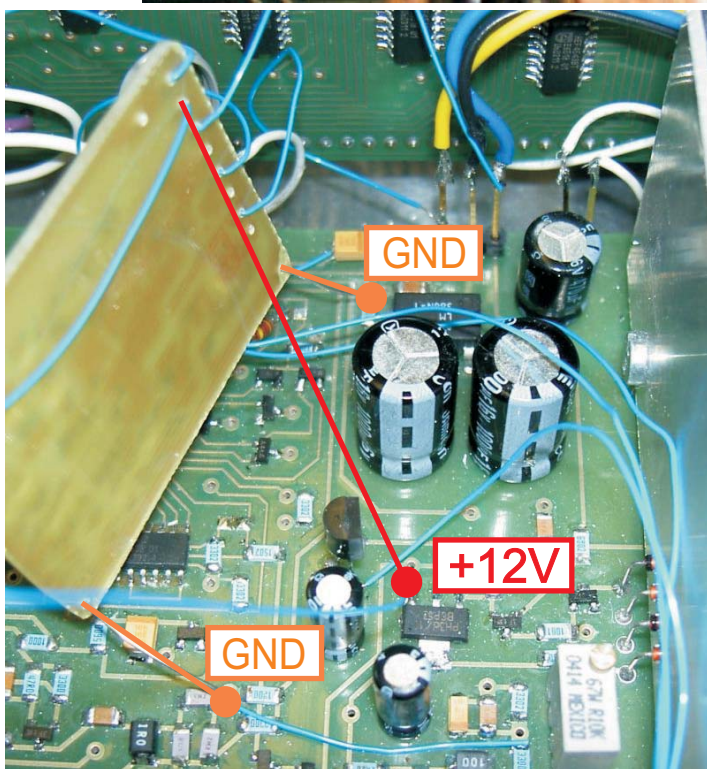
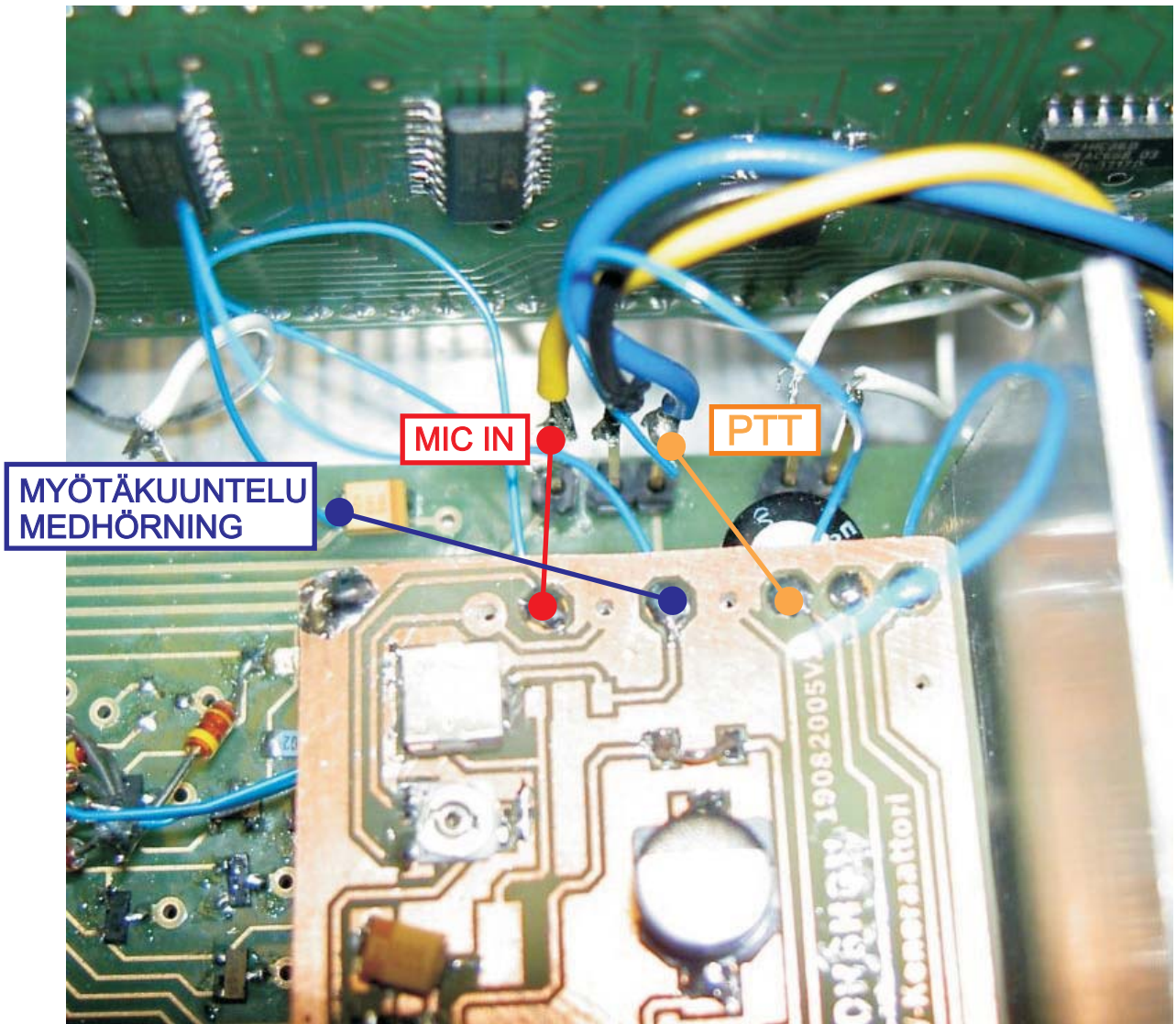


QROlle CW-äänigeneraattorin kytkentä
QROlle CW-tongeneratorns inkoppling



By OH6HGN Teemu Pirttinen
25.09.2005

(Tehdastekoinen piirilevy / Fabriksgjort kretskort)